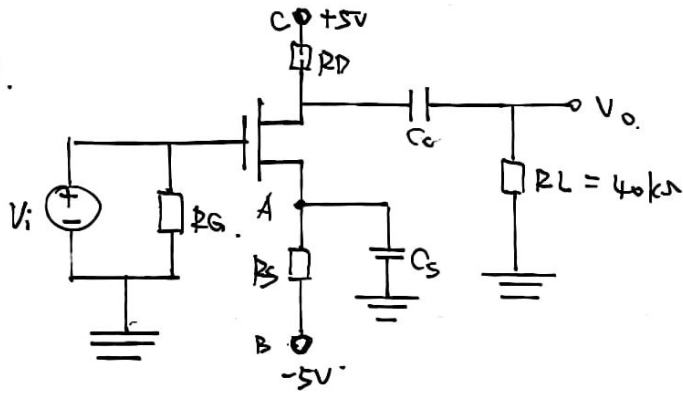


# EE E 109 HW 2



$$V_{TN} = 0.8V \quad k_n = 0.85 \text{ mA/V}^2, \lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$$

(a) Assume that MOSFET is biased in Saturation - Region

$$\text{Such that } \left. \begin{array}{l} V_{GSQ} > V_{TN} \\ V_{DSQ} \geq V_{GSQ} - V_{TN} \\ I_{DQ} = k_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_{DQ} = k_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \\ I_{DQ} = 0.1 \text{ mA} \\ k_n = 0.85 \text{ mA/V}^2 \\ V_{TN} = 0.8 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow 0.1 \text{ m} = 0.85 \text{ m} [V_{GSQ} - 0.8]^2$$

$$\Rightarrow V_{GSQ} = \left. \begin{array}{l} 1.14 \text{ V} \\ 0.46 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\text{If } V_{GSQ} = 0.46 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{GSQ} = 0.46 \text{ V} < V_{TN} = 0.8 \text{ V}$$

$\Rightarrow$  this solution should be excluded

$$\Rightarrow \text{Therefore, } V_{GSQ} = 1.14 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{GSQ} - V_{SQ} = 1.14 \text{ V} \\ V_{GSQ} = 0 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow V_{SQ} = -1.14 \text{ V}$$

Apply ohm's Law to land AB

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow I_{DQ} = \frac{V_{SQ} + 5}{R_S} \\ V_{SQ} = -1.14 \text{ V} \\ \cancel{R_S} \\ I_{DQ} = 0.1 \text{ mA} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow R_S = \frac{5 - 1.14}{0.1 \text{ m}}$$

$$\Rightarrow R_S = 38.6 \text{ k}\Omega$$

Apply kvl to loop CAB

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow 5 - (-5) = I_{DQ} (R_D + R_S) + V_{DSQ} \\ I_{DQ} = 0.1 \text{ mA} \\ R_S = 38.6 \text{ k}\Omega \\ V_{DSQ} = 5.5 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow R_D = 6.4 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \text{In Summary } \left\{ \begin{array}{l} R_S = 38.6 \text{ k}\Omega \\ R_D = 6.4 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} (b) \quad g_m &= \frac{i_d}{v_{gs}} \\ &= 2k_n [V_{GSQ} - V_{TN}] \\ k_n &= 0.85 \text{ mA/V}^2 \\ V_{GSQ} &= 1.14 \text{ V} \\ V_{TN} &= 0.8 \text{ V} \end{aligned} \left. \right\}$$


$$\Rightarrow g_m = 0.578 \text{ m (S)}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}$$

$$r_o = \frac{1}{(0.02) \cdot 0.1 \text{ mA}}$$

$$\Rightarrow r_o = 500 \text{ k}\Omega$$
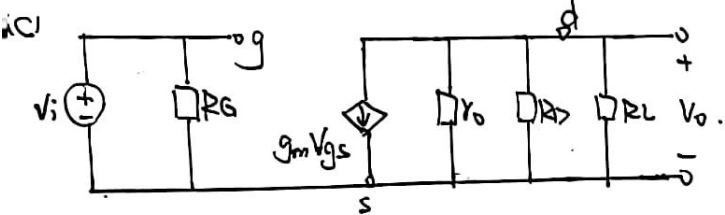
$$\text{In Summary } \left\{ \begin{array}{l} g_m = 0.578 \text{ m (S)} \\ r_o = 500 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$



(d)  $V_{out} = -g_m V_{gs} (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$

$r_o = 500 \text{ k}\Omega$ ;  $R_D = 6.4 \text{ k}\Omega$ ;  $R_L = 40 \text{ k}\Omega$

$g_m = 0.578 \text{ m (S)}$


$\Rightarrow V_{out} = -3.15 V_{gs}$

$V_{in} = V_{gs}$

$\frac{V_{in}}{V_s} = \frac{V_{in}}{V_i} = 1$


$A_{Vs} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \cdot \frac{V_{in}}{V_s}$

$\Rightarrow A_{Vs} = -3.15$

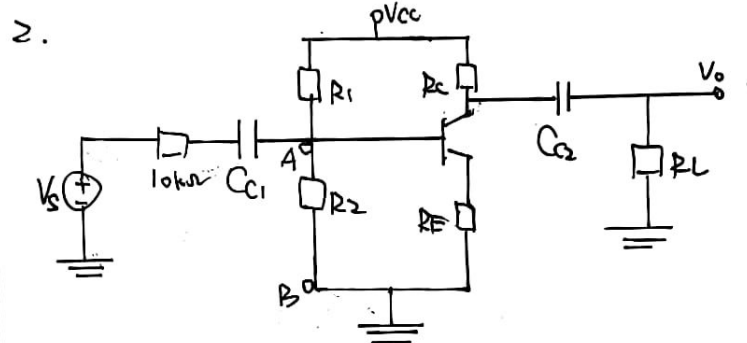

(a) Take load AB as the load of Thevenin Equivalent Circuit

And Set all the AC Sources "Zero"

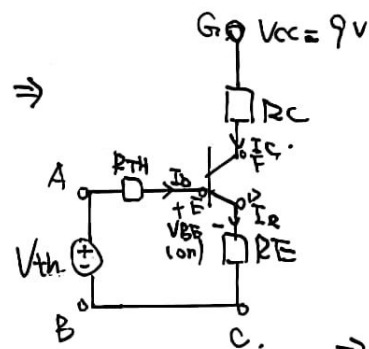

$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$

$V_{CC} = 9 \text{ V}$

$R_1 = 27 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$

$\Rightarrow V_{TH} = \frac{15}{15+27} \cdot 9 = 3.21 \text{ V}$

$R_{TH} = R_1 \parallel R_2$

$= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

$R_1 = 27 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$

$\Rightarrow R_{TH} = \frac{27 \times 15}{27+15} \text{ k} = 9.64 \text{ k}\Omega$

Apply KVL to loop  
"ABCEA"

$\Rightarrow 3.21 = 9.64 \text{ k} \cdot I_{BQ} + 0.7$

$+ 1.2 \text{ k} I_E$

$I_E = (1+\beta) I_B = 101 I_B$

$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{3.21 - 0.7}{9.64 + 101 \times 1.2} \text{ mA}$

$\Rightarrow I_{BQ} = 0.01918 \text{ mA}$

$I_{BQ} = 19.18 \text{ }\mu\text{A}$

$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$

$I_{EQ} = (1+\beta) I_{BQ}$

$\Rightarrow I_{CQ} = 1.918 \text{ mA} = 1.92 \text{ mA}$

$I_{EQ} = 1.937 \text{ mA} = 1.94 \text{ mA}$

Apply KVL to loop  
"GFC"


$\Rightarrow 9 - V_{CEQ} = I_{CQ} \cdot R_C + I_{EQ} \cdot R_E$

$R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$ ;  $R_E = 1.2 \text{ k}\Omega$

$I_{CQ} = 1.92 \text{ mA}$ ,  $I_{EQ} = \frac{101}{100} I_{CQ}$

$\Rightarrow V_{CEQ} = 2.45 \text{ V} \Rightarrow$

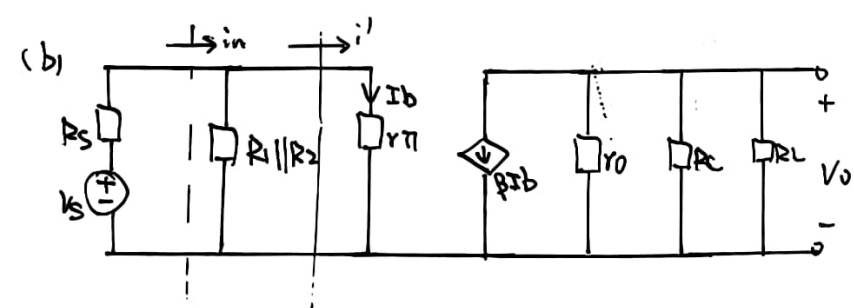In summary  
 $I_{CQ} = 1.92 \text{ mA}$   
 $V_{CEQ} = 2.45 \text{ V}$



(c)

$$R_i' = \frac{V_{i'}}{I_b}$$

$$V_{i'} = I_b \cdot r_{\pi}$$

$$\Rightarrow R_i' = r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} = \frac{100 \times 26 \text{ mV}}{1.92 \text{ mA}} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = (R_1 \parallel R_2) \parallel R_i'$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\pi}}}$$

$$R_{\pi} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 27 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{in} = 1.18 \text{ k}\Omega$$

(d)

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \cdot \frac{V_{in}}{V_s}$$

$$V_{out} = -\beta I_b (r_o \parallel R_c \parallel R_L)$$

$$V_{in} = I_b \cdot r_{\pi}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = (-\beta) \cdot \frac{r_o \parallel R_c \parallel R_L}{r_{\pi}}$$

$$\frac{V_{in}}{V_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}$$

$$\Rightarrow A_v = (-\beta) \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot \frac{r_o \parallel R_c \parallel R_L}{r_{\pi}}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{100}{1.92} \text{ k}\Omega$$

$$R_c = 2.2 \text{ k}\Omega ; R_L = 2 \text{ k}\Omega$$


$$r_{\pi} = 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 1.18 \text{ k}\Omega$$

$$R_s = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 100$$


$$\Rightarrow A_v = -8.05$$

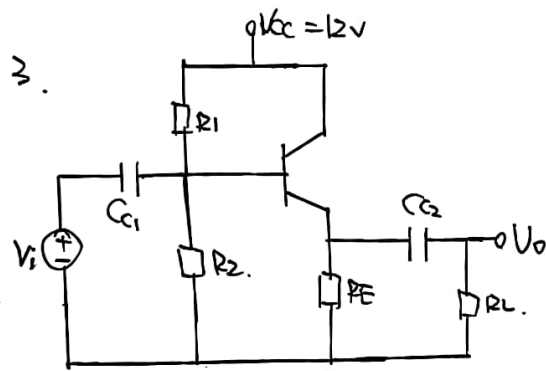

(a) DC Analysis

Turn off AC sources and

Apply Thevenin Equivalent Method

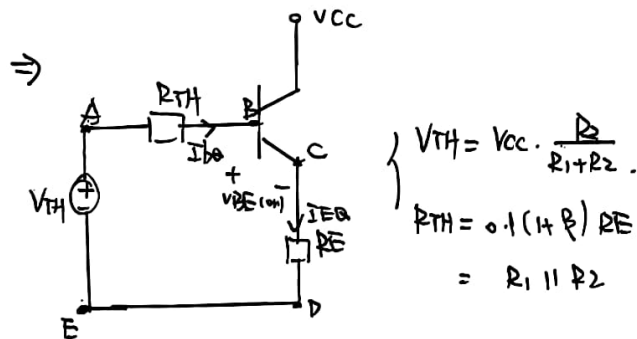

Assume BJT is biased in Saturation  
Apply KVL to loop ABCDEA

$$\Rightarrow V_{TH} = I_{BQ} \cdot R_{TH} + V_{BE(on)} + I_{EQ} \cdot R_E$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} V_{TH} &= 0.7 + 1.1 I_{EQ} \cdot R_E \\ I_{EQ} &= 1.5 \text{ mA}; R_E = 4 \text{ k}\Omega \\ V_{TH} &= V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{73}{120} \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} R_{TH} &= 0.1(1 + \beta) R_E \\ \beta &= 120, R_E = 4 \text{ k}\Omega \\ R_{TH} &= R_1 \parallel R_2 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 48.4 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

Combine (1) and (2)

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} R_1 &= 79.56 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 123.57 \text{ k}\Omega \end{aligned} \right.$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} \cdot R_E$$

$$= 6 \text{ V} > V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$$

⇒ BJT is biased in Saturation

⇒ In Summary

$$\left\{ \begin{aligned} R_1 &= 79.56 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 123.57 \text{ k}\Omega \end{aligned} \right.$$


(b) From (a)  $I_{EQ} = 1.5 \text{ mA}$   
 $\beta = 120$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{EQ} = \frac{120}{121} \cdot 1.5 \text{ mA} = 1.49 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} r_{\pi} &= \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} = \frac{100 \cdot 26 \text{ mV}}{1.49 \text{ mA}} = 1.74 \text{ k}\Omega \\ r_o &= \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{50}{1.49 \text{ mA}} = 33.56 \text{ k}\Omega \end{aligned} \right.$$

AC Analysis

⇒ Draw small signal model

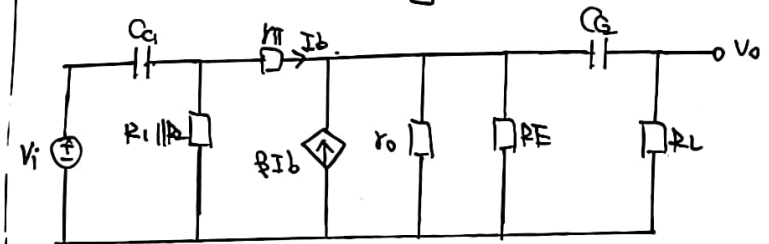

Due to  $C_1 \rightarrow \infty$   
 $C_2 = 2 \mu\text{F}$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} V_i = V_{in} &= I_B \cdot r_{\pi} + I_B \cdot (1 + \beta) \cdot [r_o \parallel R_E \parallel (\frac{1}{sC_2} + \frac{R_L}{1 + sC_2 R_L})] \\ V_o &= I_B \cdot (1 + \beta) \cdot [r_o \parallel R_E \parallel (\frac{1}{sC_2} + \frac{R_L}{1 + sC_2 R_L})] \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{sC_2}} \end{aligned} \right.$$


$$\Rightarrow A_v(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{r_{\pi} + (1 + \beta) [r_o \parallel R_E \parallel (\frac{1}{sC_2} + R_L)]}{(1 + \beta) [r_o \parallel R_E \parallel (\frac{1}{sC_2} + R_L)] \cdot \frac{1 + sC_2 R_L}{sC_2 R_L}}$$

$$r_{\pi} = 1.74 \text{ k}\Omega, \beta = 120, r_o = 33.56 \text{ k}\Omega, R_E = 4 \text{ k}\Omega, R_L = 4 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 2 \mu\text{F}$$

$$\Rightarrow A_{vi}(s) = \frac{1 + s \cdot 8m}{s \cdot 8m} + \frac{1 + s \cdot 8m}{s \cdot 8m} \cdot \frac{4090.875 + 270059.50}{536.965 + 67120}$$

(c) Apply a test voltage source

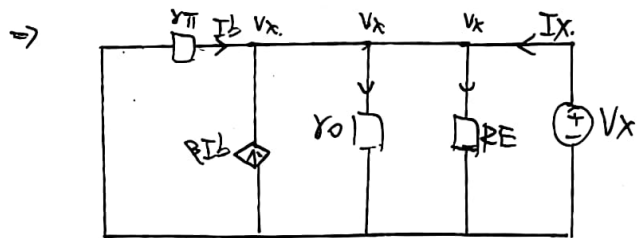

Apply KCL

$$I_b + \beta I_b + I_x = \frac{V_x}{r_o} + \frac{V_x}{R_E}$$


$$I_b = \frac{-V_x}{r_{\pi}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \frac{\beta}{r_{\pi}}}$$


$$r_o = 33.56 \text{ k}\Omega, \beta = 120$$

$$R_E = 4 \text{ k}\Omega, r_{\pi} = 1.74 \text{ k}\Omega$$
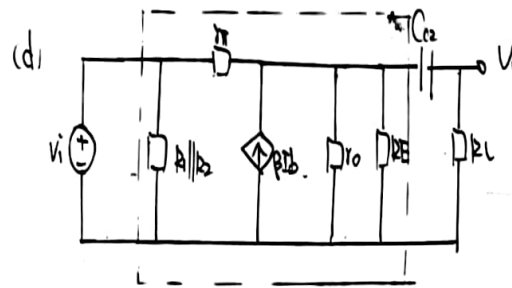
$$\Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = R_o = 14.32 \Omega$$



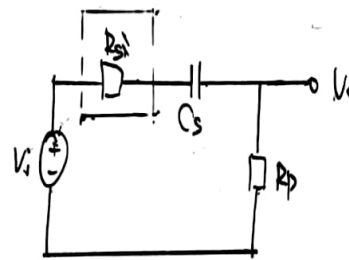Notice that Capacitor  $C_{c1}$  is treated as Short Circuit.



Compared with High-Pass Model

$$C_s = C_{c2} = 2 \mu F$$

$$R_p = R_L = 4 \text{ k}\Omega$$

$$V_i = V_i$$

$$R_s = R_o = 14.32 \Omega$$

$$\Rightarrow \tau_s = C_s (R_s + R_p)$$

$$= 2 \mu F (4 \text{ k}\Omega + 14.32 \Omega) = 8.03 \text{ ms}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi\tau_s}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 8.03 \text{ ms}}$$

$$= 19.82 \text{ Hz}$$